

# Seiko TV Watch

Vorab : Wer nicht weiss was eine Seiko TV Watch ist sollte Frank Günthör's Taschenfernseher-Seite besuchen !


<http://www.taschenfernseher.de/mini4.htm>



## 1. Funktionen :

Zeitanzeige mit Stunden / Minuten / Sekunden  
Stundenanzeige mit 12 oder 24 Stunden  
Eine Alarmzeit  
Stundensignal  
Stoppuhr mit Rundenzeitanzeige  
Einstellung von Wochentag und Datum getrennt

## 2. Bedienung :

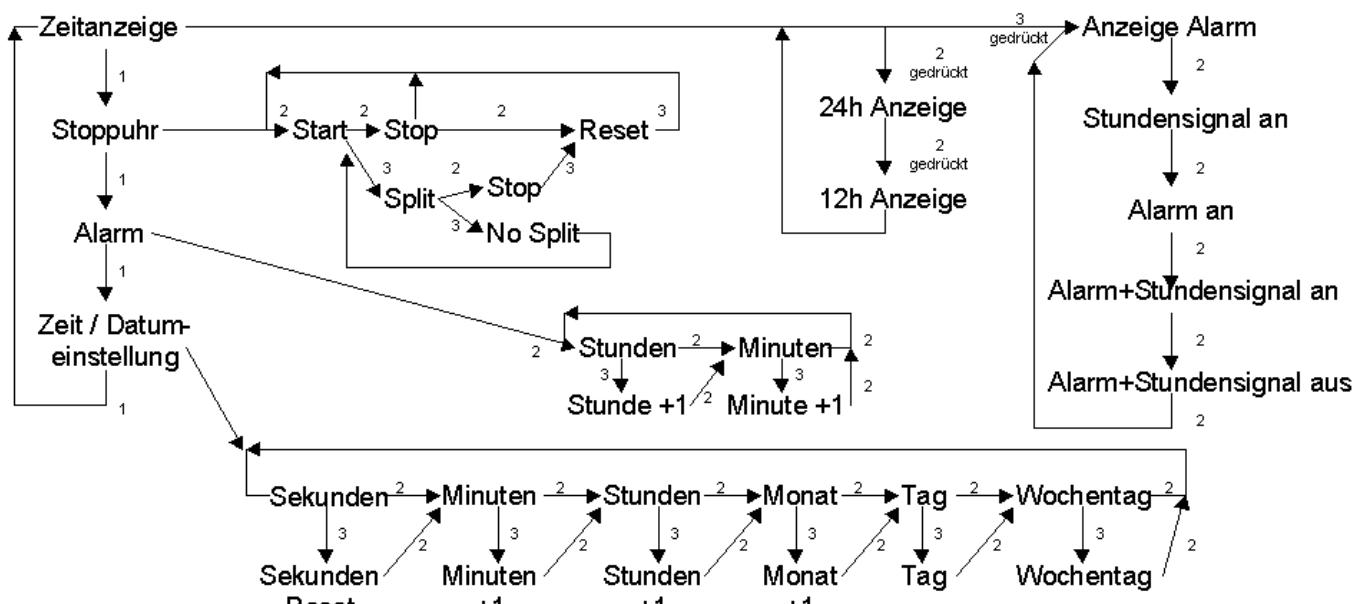**Bedienung Seiko TV-Watch**

**Gimmick :** Im Alarm- oder Zeit/Datumseinstellungsmodus die Taste 1 - 2 - 3 gleichzeitig drücken.  
Die Uhr piept und alle Segmente im Display sind aktiv !

### 3. Gimmick :

Im Alarm- oder Zeit/Datumseinstellungsmodus die Taste 1 - 2 - 3 gleichzeitig drücken. Die Uhr piept und alle Segmente im Display sind aktiv !



### 4. Innenansichten :


Uhrenmodul Vorne



Uhrenmodul hinten



Leeres Uhrengehäuse

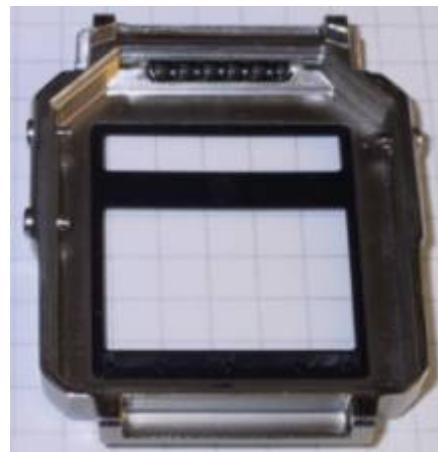

Gesamtansicht




Kabelaufdruck



Pin Nummer	Bedeutung
1	8,9V Festspannung
2	13,2V Festspannung
3	4,1V Festspannung
4	GND
5	Sync-Signal
6	Videosignal
7	GND


Kabelende zur Uhr hin

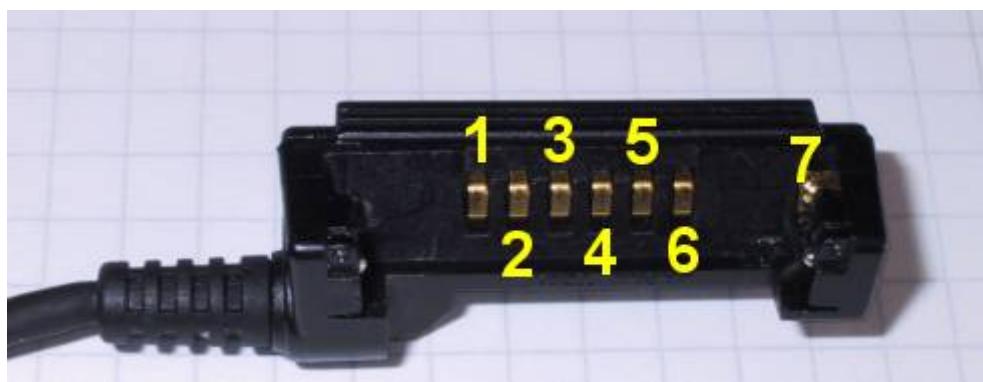


Kabelende zum Receiver hin




Flachbandkabel und Buchse

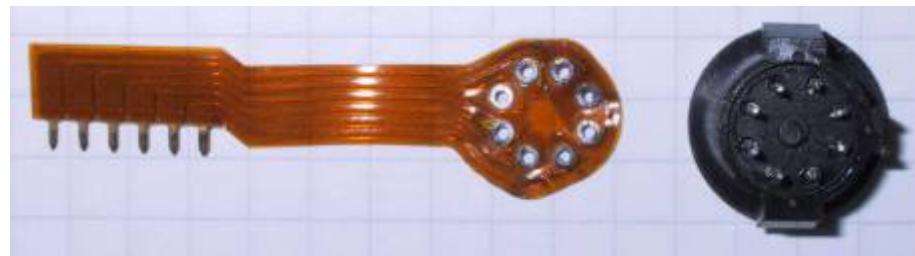

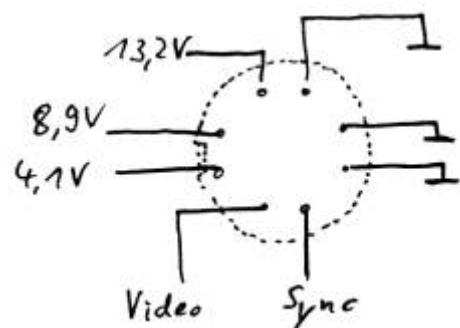
Verschaltung der Buchse (von hinten betrachtet)




Internes Flachbandkabel im Receiver

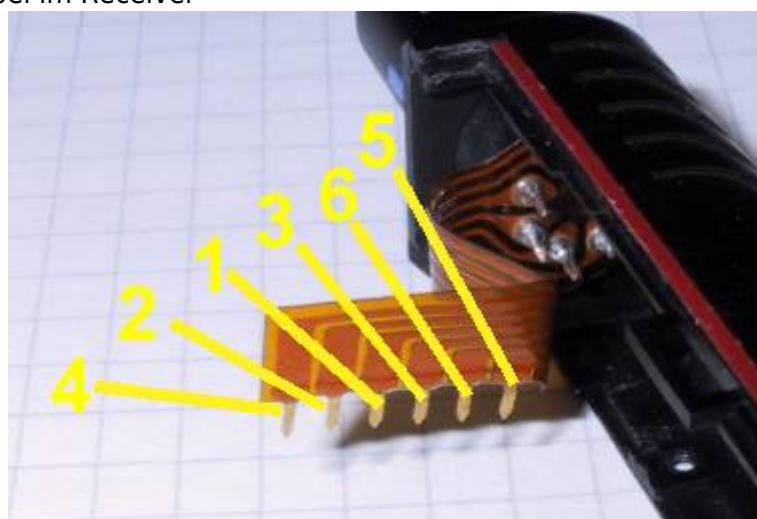


Anschluss auf der Platine

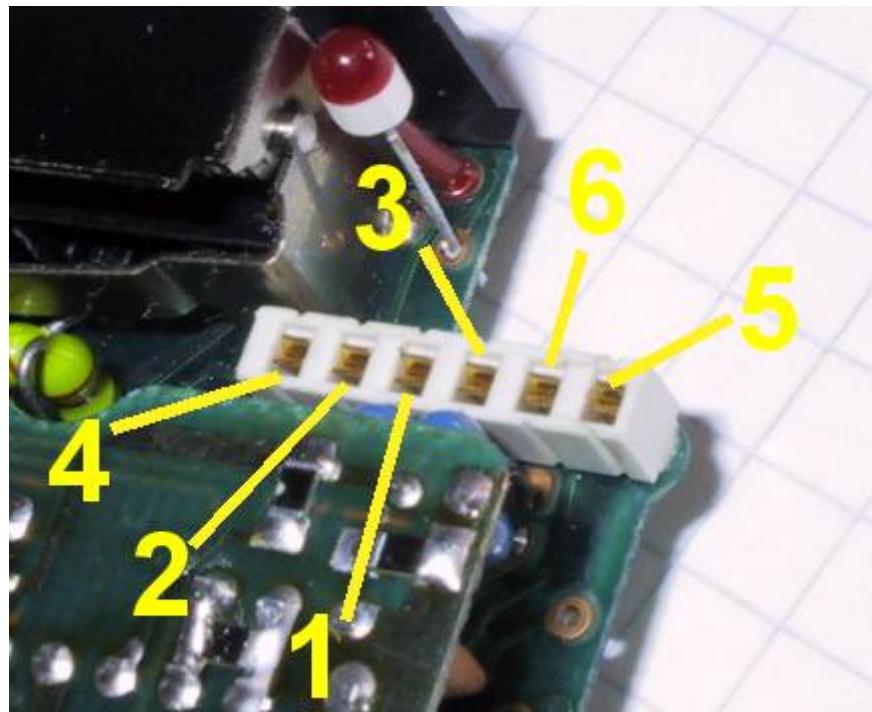


### 1. Die Spannungsversorgung:

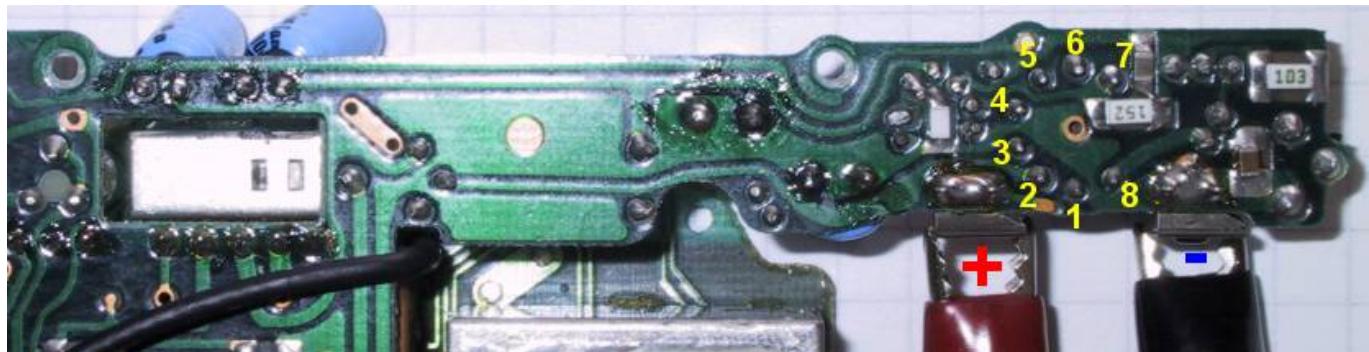

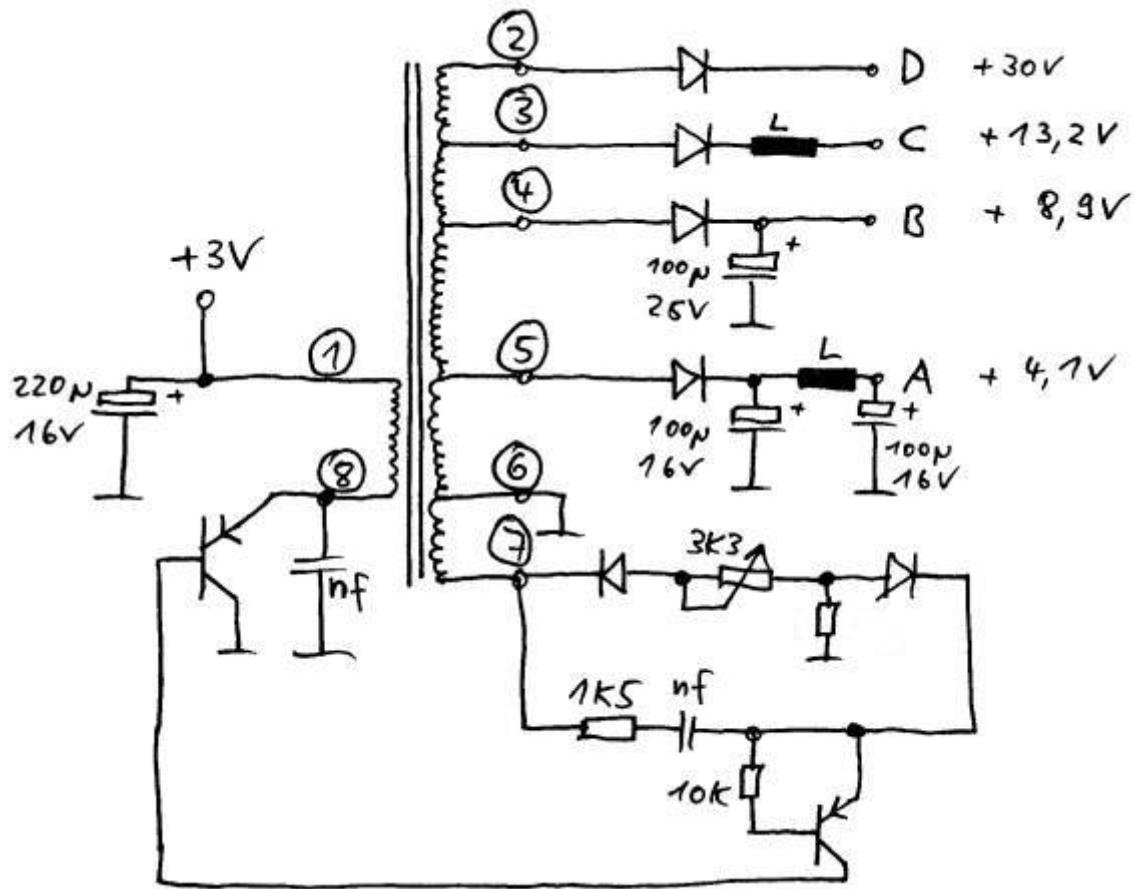
Versorgt wird der Empfänger mit 2 Mignon-Zellen, die an der Platine kontaktieren. An den Punkten 1..8 ist ein Trafo angeschlossen. Der folgende Schaltplan ist bestimmt nicht 100% korrekt, ergibt aber ein grobes Bild des Schaltungsaufbaues:



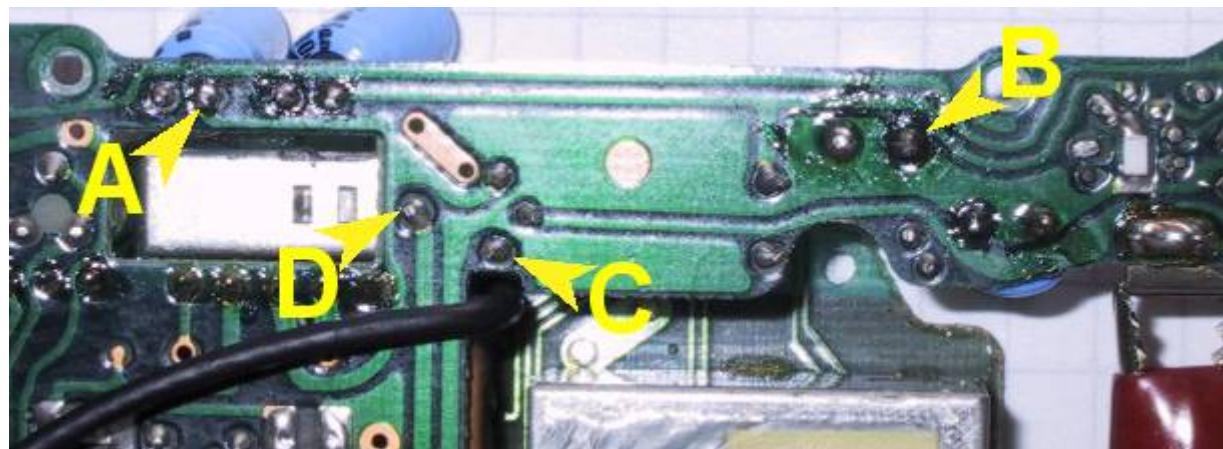Aus den 3V (@120mA) werden über eine Zerhackerstufe mit anschließender Hochtransformation und diversen Abgriffen per Gleichrichtung die Betriebsspannungen gewonnen. Die Frequenz der Zerhackerstufe kann über das 3k3-Poti eingestellt werden. Dreht man am Poti ändern sich natürlich ALLE Spannungen ...



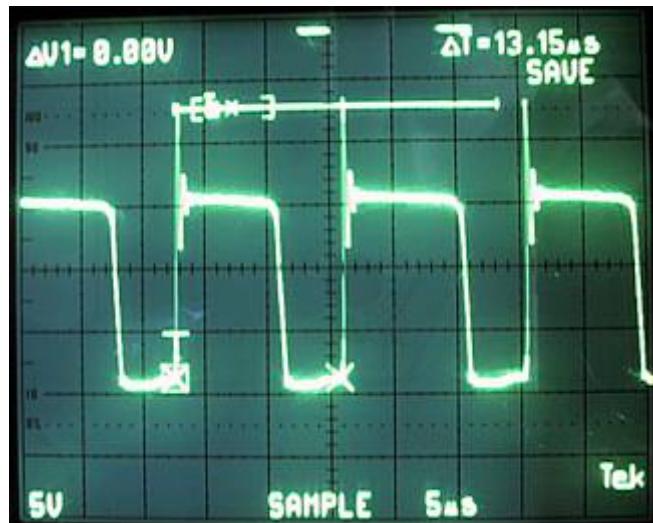Die Frequenz lag in meinem Gerät zwischen 65kHz und 80 kHz




Spannung am Punkt 7 mit 5V/div 5us/div, damit liegt die Frequenz bei ca. 76kHz.

Punkt	Spannung	Strombedarf
A	4,1 V	29,5 mA
B	8,9 V	3,2 mA
C	13,2 V	9,2 mA
D	30 V	?? mA
(E)	3 V	59,6 mA*

\* Spannungen 4,1,8,9,13,2V von aussen eingespeist, Stromverbrauch am Batterieanschluss gemessen.

## 2. Der Ausgang zur Uhr:

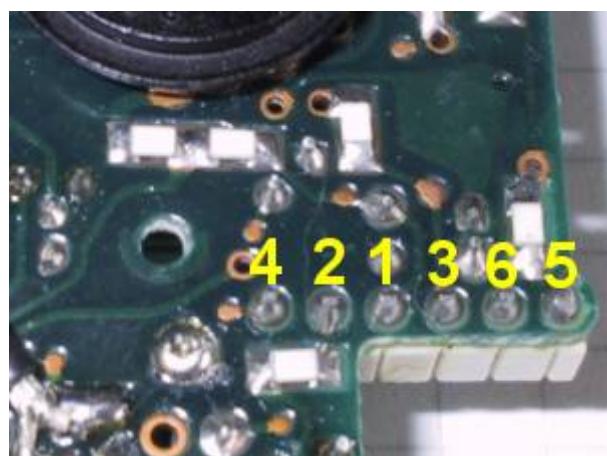


Pin Nummer	Bedeutung	Stromverbrauch
1	8,9V Festspannung	3mA
2	13,2V Festspannung	9,3mA
3	4,1V Festspannung	1,2mA
4	GND	-
5	Sync-Impulse	-
6	Videosignal	-

Die Spannungen 13,2V 8,9V 4,1V sind jeweils über 10 Ohm Widerstände abgesichert.


Das Video-Signal scheint mir so, wie wenn es in der Uhr auf eine Diodenstrecke trifft (Transistor BE-Strecke). Über das Poti an der Rückseite des Empfängers kann man den „Grundstrom“ einstellen, der in die Uhr fließt. Ist die Uhr angeschlossen, so kann an Pin 6 eine Spannung zwischen 0,62V und 0,66V gemessen werden.

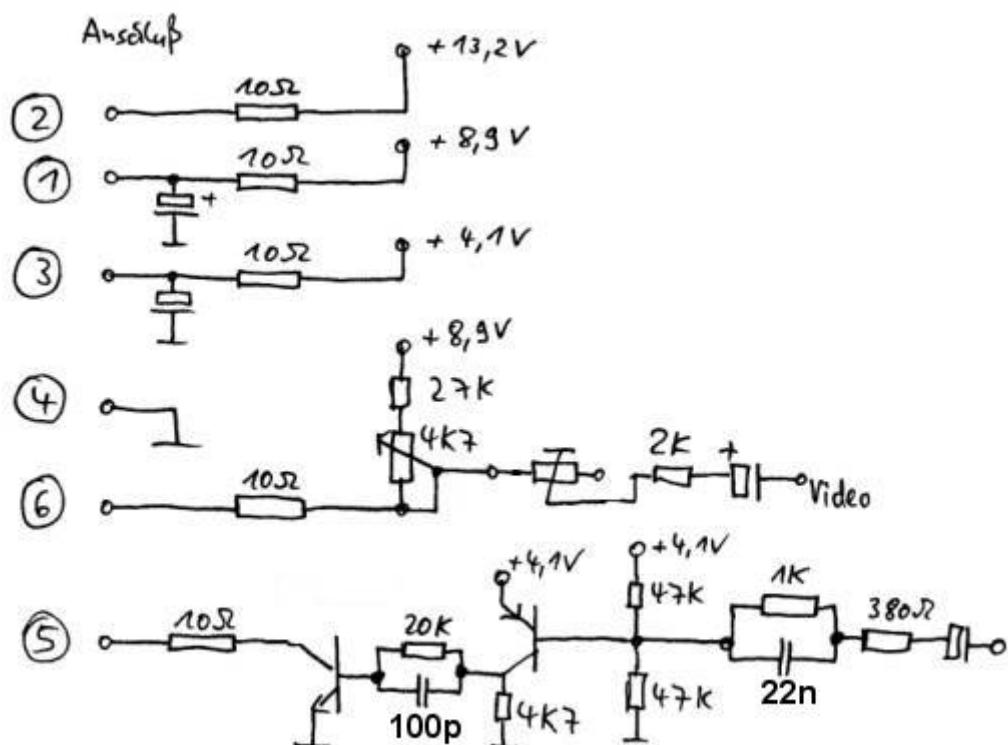Pin 5 puffert die Sync-Signale (Composite-Sync !).



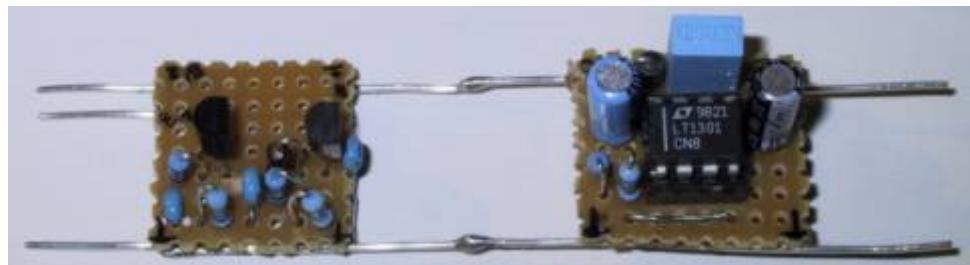
### 1. Ersatz der Spannungsversorgung :


Wir benötigen eine Stromversorgung, die die 3 Spannungen für die Uhr generiert. Das ganze soll mit zwei Mignon- Zellen betrieben werden können:



Probeaufbau der Spannungsversorgung

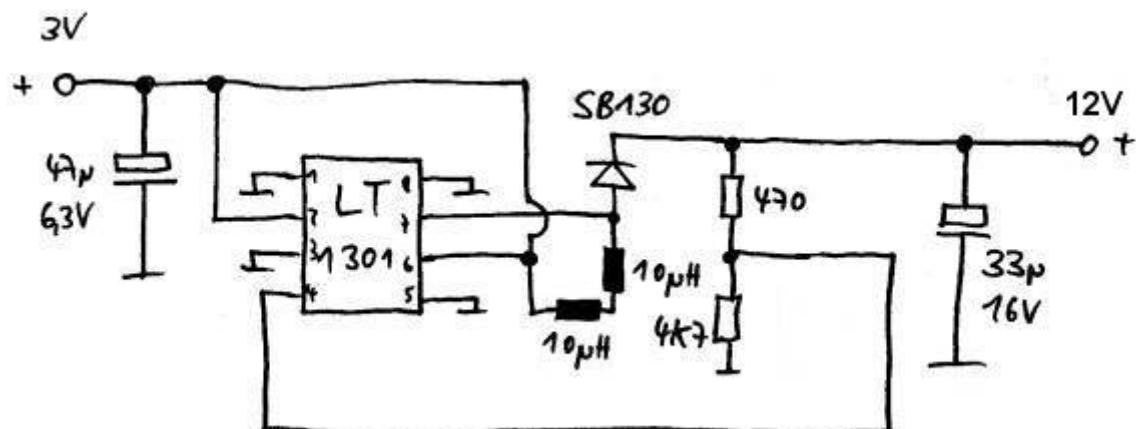

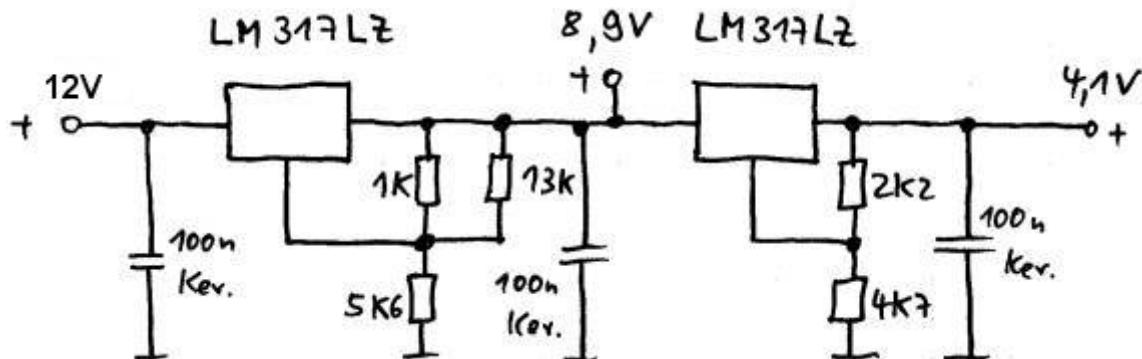
Ein Step-Up-Wandler erzeugt aus 2 Zellen eine Spannung von 12V



Aus den 12V werden per Linearreglern 8,9 und 4,1V gewonnen.
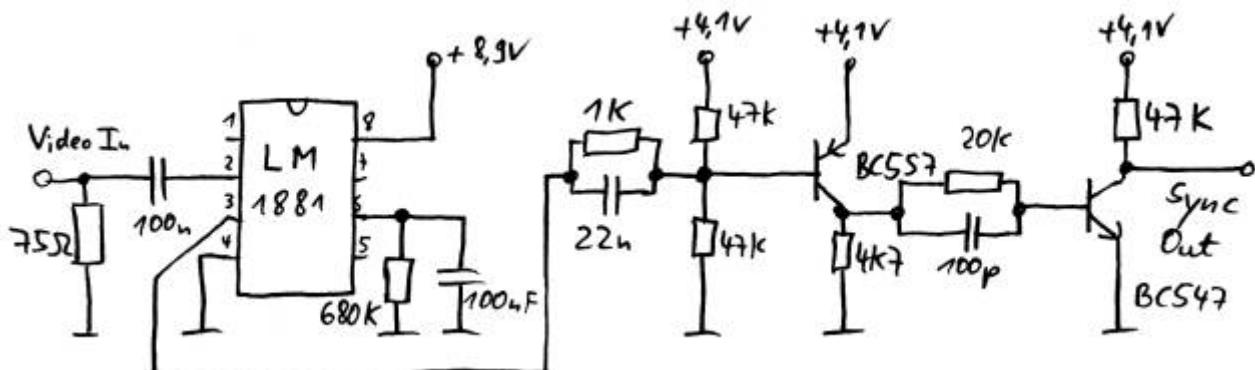
## 2. Synch-Signal Generierung :


Das Videosignal wird auf einen LM1881 gegeben. Dieser hat mehrere Ausgänge. Die Uhr benötigt ein Composite Sync-Signal welches verstärkt weitergegeben wird.



Probeaufbau der Sync-Bearbeitung




### 3. Video-Signal Aufbereitung :

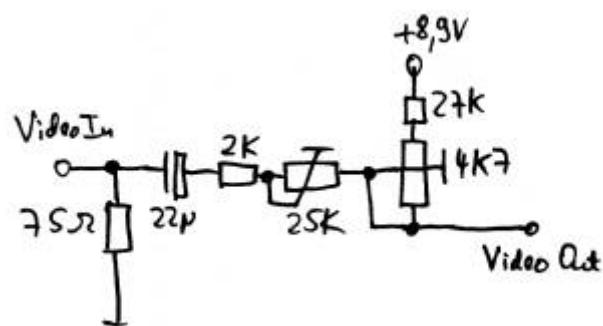

Das Videosignal wird DC-entkoppelt und über 2 Potis an die Uhr gegeben. Mit dem ersten Poti kann der Kontrast eingestellt werden, mit dem zweiten die Helligkeit.
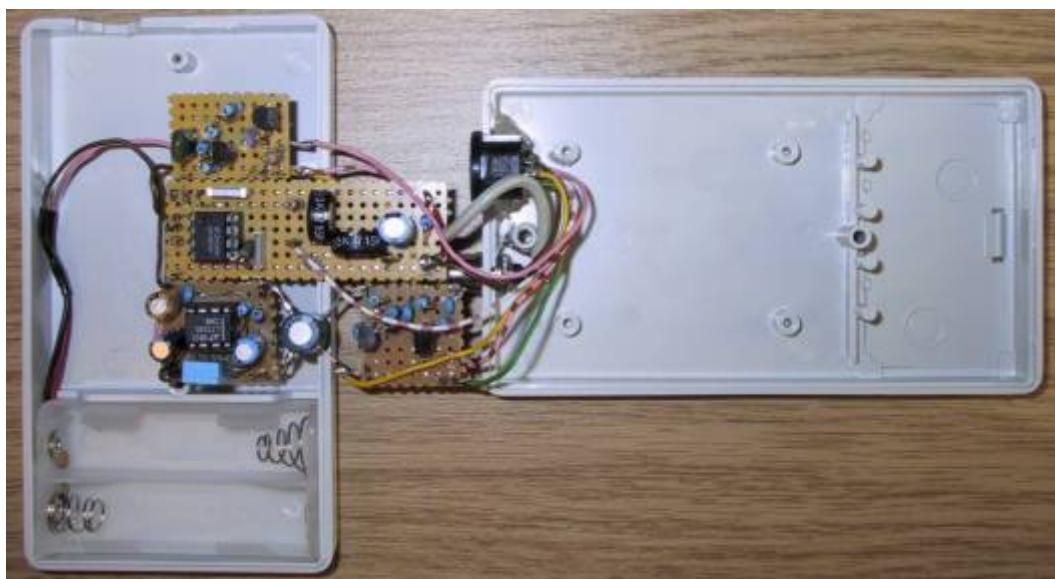
### 4. Aufbau in einem transportablen Kästchen :

Das Ziel ist erreicht. In den Video-Eingang können beliebige Signale zum ansehen eingespeist werden. Dank dem LM1881 können sowohl NTSC als auch PAL angezeigt werden. Die Buchse für das Kabel der Uhr ist dem Gehäuse des Empfängers entnommen worden.




geöffnetes Kästchen mit reingelegtem Batteriehalter



geschlossenes Steuerkästchen

2 Bilderchen vom Probeaufbau :

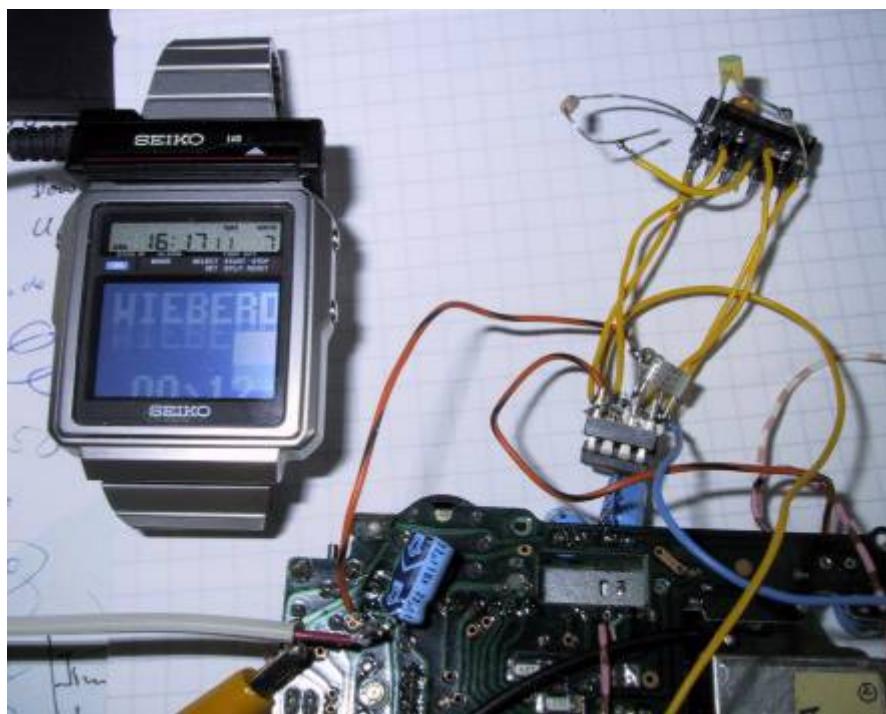



Kleines Video :

[Demo-Video-Seiko-TV-Watch](#)

seiko-tv-watch.avi

From:

<https://www.elektronikfriedhof.de/> - **dg1sfj.de**



Permanent link:

<https://www.elektronikfriedhof.de/doku.php?id=elektronik:selbstbau:seiko>

Last update: **2025/01/15 19:19**